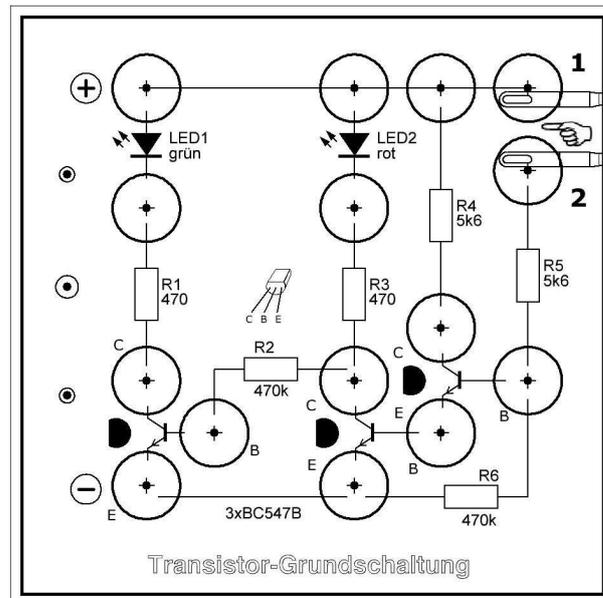


Transistor-Grundscha Itung

vorbereitende Arbeiten und Tipps für den Aufbau



- Bestückungsplan auf 8mm dickes Pappel-Sperrholz 80x80mm geklebt
 - Batteriekabel-Durchführungsbohrungen 1x Ø3mm und 2x Ø2mm
 - an den Sensorkontakten Steckschuhe 1,0mm angelötet
- ACHTUNG: Lötzinn darf nicht in die Hülse der Steckschuhe laufen